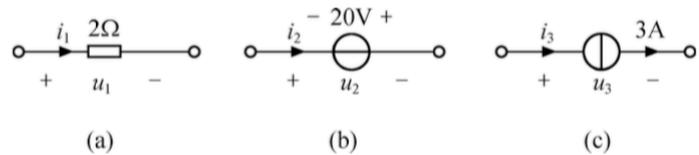



1-2 若沿电流参考方向通过导体横截面的正电荷变化规律为  $q(t) = (10t^2 - 2t)$  C，试求  $t = 0$  和  $t = 2$ s 时刻的电流强度。

1-4 在指定的参考方向下，写出如题图 1-4 所示的各元件伏安关系。




题图 1-4

1-9 电路如题图 1-9 所示，已知  $u_{S1} = 6V$ ,  $u_{S2} = 2V$ ,  $R_1 = 3\Omega$ ,  $R_2 = 1\Omega$ ,  $i_3 = 4A$ ，求电流  $i_1$ 、 $i_2$ 。

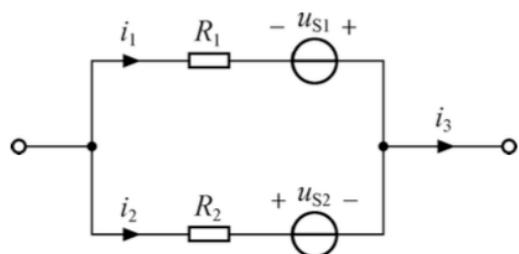


题图 1-9

1-10 试求题图 1-10 所示各电路中 A 点、B 点的电位。

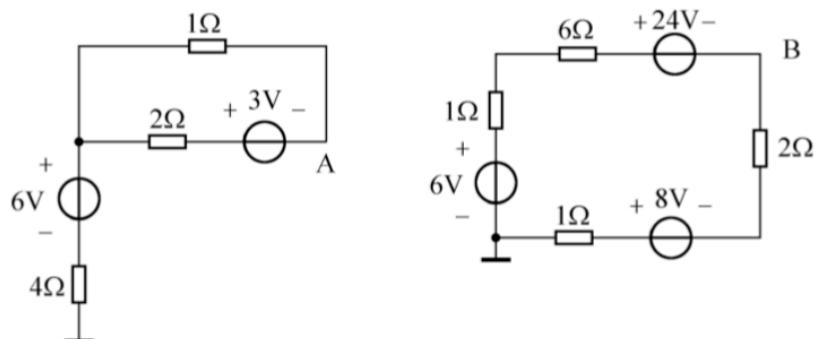


题图 1-10

2-3 求题图 2-3 所示电路的等效电阻  $R_{ab}$ 。

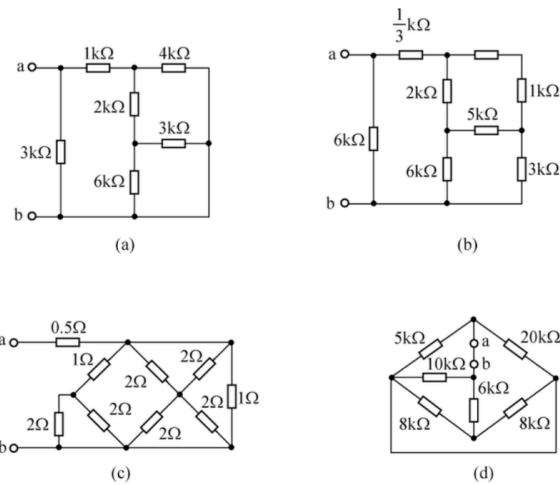

题图 2-3


2-6 电路如题图 2-6 所示，计算电压  $u_x$ 。

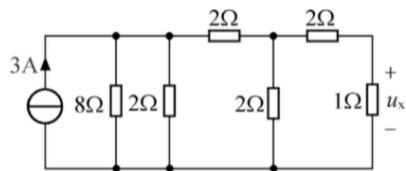


题图 2-6

2-8 化简题图 2-8 所示的各电路。

2-9 化简题图 2-9 所示的各电路为戴维南等效电路。

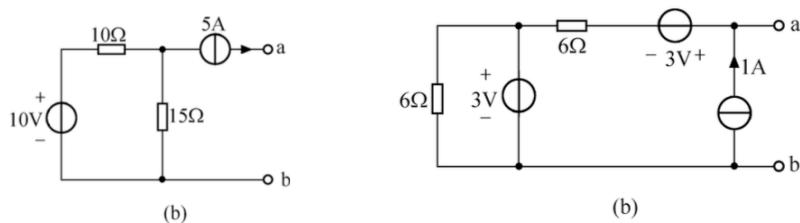


2-12 利用等效变换的方法计算题图 2-12 中 5Ω 电阻的电压  $u$ 。

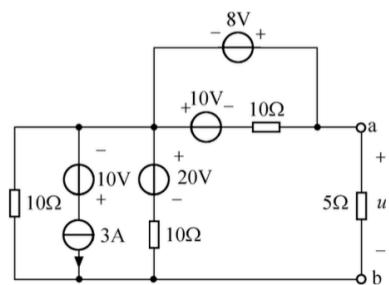


题图 2-12

3-4 电路如题图 3-4 所示，试用网孔分析法求电压  $u$ 。

3-8 用节点分析法求题图 3-8 所示电路的各节点电压。

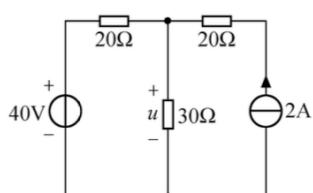


题图 3-4

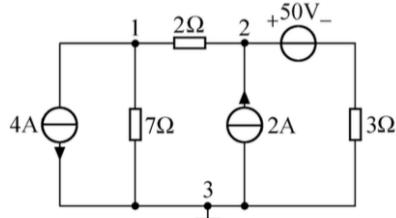


题图 3-8

4-2 电路如题图 4-2 所示，试用叠加定理求电压  $u$ 。

4-9 试求题图 4-9 所示二端网络的戴维南等效电路。

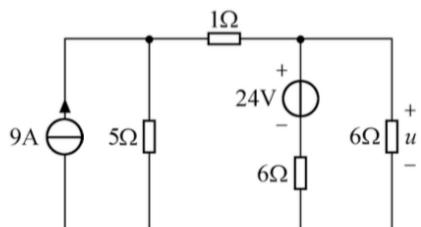


题图 4-2

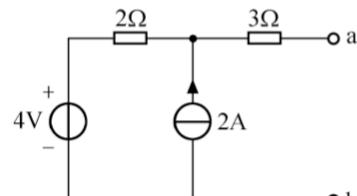


(a)

4-10 试求题图 4-10 所示二端网络的诺顿等效电路。

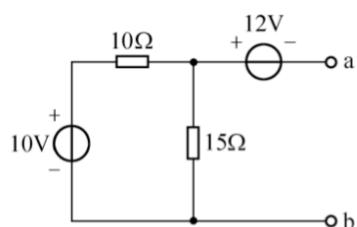4-14 电路如题图 4-14 所示，其中电阻  $R_L$  可调，试问  $R_L$  为何值时能获得最大功率，最大功率为多少？




(a)

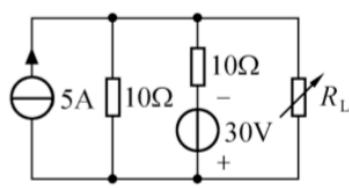


(a)

6-10 题图 6-10 所示的电路原已稳定，开关 S 在  $t=0$  时闭合，试求  $i_c(0^+)$ 、 $u_L(0^+)$  和  $i(0^+)$ 。

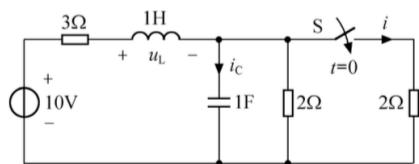


题图 6-10

6-13 如题图 6-13 所示, 已知  $u_s(t) = 5\cos(3t+60^\circ)$  V,  $u_c(0^-) = 1$  V,  $t=0$  时开关 S 合上。试求  $u(0^+)$  和  $i(0^+)$ 。

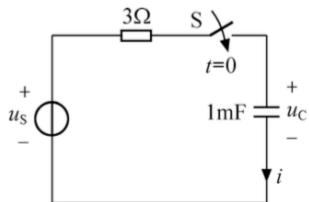


题图 6-13

6-14 求题图 6-14 所示一阶电路的时间常数  $\tau$ 。

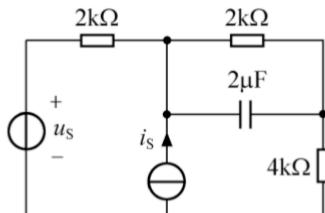


(a)

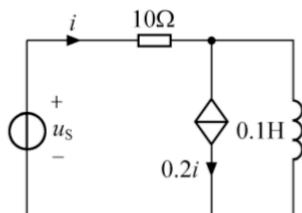


(b)

6-20 电路如图 6-20 所示,  $t=0$  时开关 S 闭合, 若开关动作前电路已经稳定, 试求  $t>0$  时的  $i_L(t)$ 。

6-21 题图 6-21 所示的电路原已处于稳态,  $t=0$  时开关 S 断开, 试求  $i(\infty)$  及时间常数  $\tau$ 。

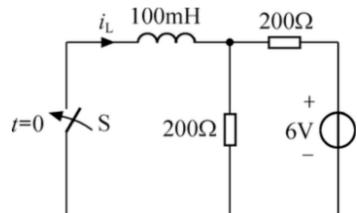


题图 6-20

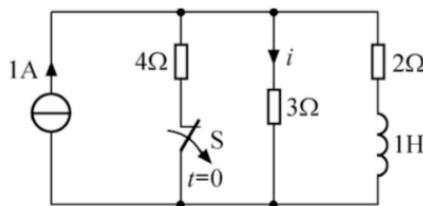


题图 6-21

6-27 题图 6-27 所示的电路原已稳定,  $t=0$  时开关 S 打开, 试求  $i_L(t)$ 。

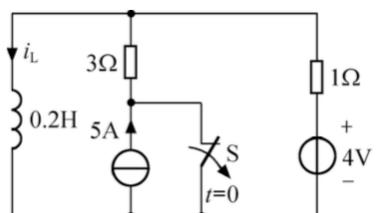

题图 6-27

6-33 在题图 6-33 (a) 所示的电路中, 已知  $i_L(0^-) = 1A$ , 其  $u_s(t)$  波形如图 6-33 (b) 所示, 试求  $i_L(t)$ 。

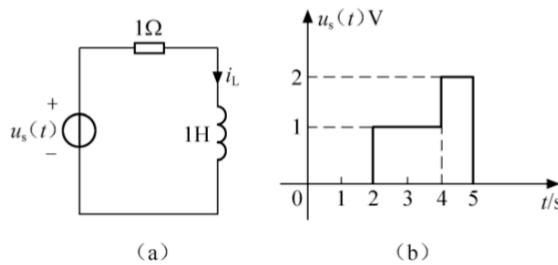

题图 6-33

8-2 正弦电流波形如题图 8-2 所示。

- (1) 试求周期、频率、角频率;
- (2) 写出电流  $i(t)$  的余弦函数式。

8-3 已知两个正弦电压:

$$u_1 = U_{1m} \cos(1000t - 60^\circ) V$$

$$u_2 = U_{2m} \sin(1000t + 150^\circ) V$$

当  $t = 0$  时,  $u_1(0) = 5V$ ,  $u_2(0) = 8V$

试求这两个正弦电压的振幅  $U_{1m}$  和  $U_{2m}$ , 有效值  $U_1$  和  $U_2$ , 以及它们的相位差。

8-5 试求下列正弦量的振幅相量和有效值相量。

$$(1) i_1 = 5 \cos \omega t A$$


$$(3) u_1 = 15 \sin(\omega t - 135^\circ) V$$

8-6 已知  $\omega = 314 \text{ rad/s}$ , 试写出下列相量所代表的正弦量。


$$(3) \dot{U}_1 = 3 + j4 V$$

8-9 已知在题图 8-9 所示的电路中,  $i_s = 10\sqrt{2} \cos 10^3 t A$ ,  $R = 0.5 \Omega$ ,  $L = 1 \text{ mH}$ ,  $C = 2 \times 10^{-3} \text{ F}$ , 试求电压  $u$ 。

8-13 试求题图 8-13 所示电路的输入阻抗和导纳, 以及该电路的最简串联等效电路和并联等效电路 ( $\omega = 10 \text{ rad/s}$ )。

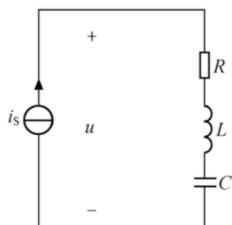


题图 8-9

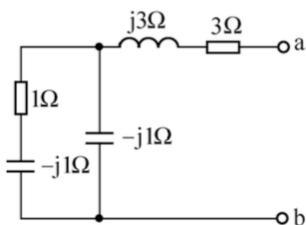


题图 8-13

8-16 在题图 8-16 所示的电路中, 已知  $U_C = 15V$ ,  $U_L = 12V$ ,  $U_R = 4V$ , 求电压  $U$  的值。

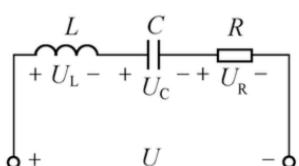

题图 8-16

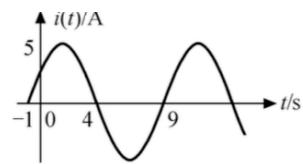


题图 8-2

8-25 已知关联参考方向下的无源二端网络的端口电压  $u(t)$ ，电流  $i(t)$  分别为

$$(3) u(t) = 10\cos(100t + 20^\circ) \text{ V}, \quad i(t) = 2\cos(100t + 50^\circ) \text{ A}$$

试求各种情况下的  $P$ 、 $Q$  和  $S$ 。

8-29 正弦稳态电路如题图 8-29 所示，若  $Z_L$  可变，试问  $Z_L$  为何值时可获最大功率，最大功率  $P_{\max}$  为多少？

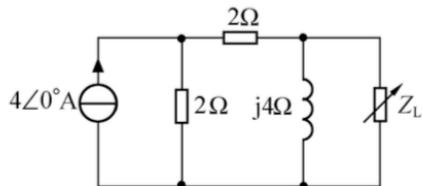

题图 8-29

8-32 对称三相电路，三相负载作星形连接，各相负载阻抗  $Z = 3 + j4\Omega$ ，设对称三相电源的线电压  $u_{AB} = 380\sqrt{2}\cos(314t + 60^\circ) \text{ V}$ ，试求各相负载电流的瞬时值表达式。

10-6 已知 RLC 串联电路的谐振频率为  $3.5 \text{ MHz}$ ，特性阻抗为  $1\text{k}\Omega$ 。（1）试求电感  $L$  和电容  $C$ ；（2）若电路的品质因数为 50，输入电压的有效值为  $10\text{mV}$ ，试求电容输出电压  $U_c$ ，及回路的带宽  $BW$ 。